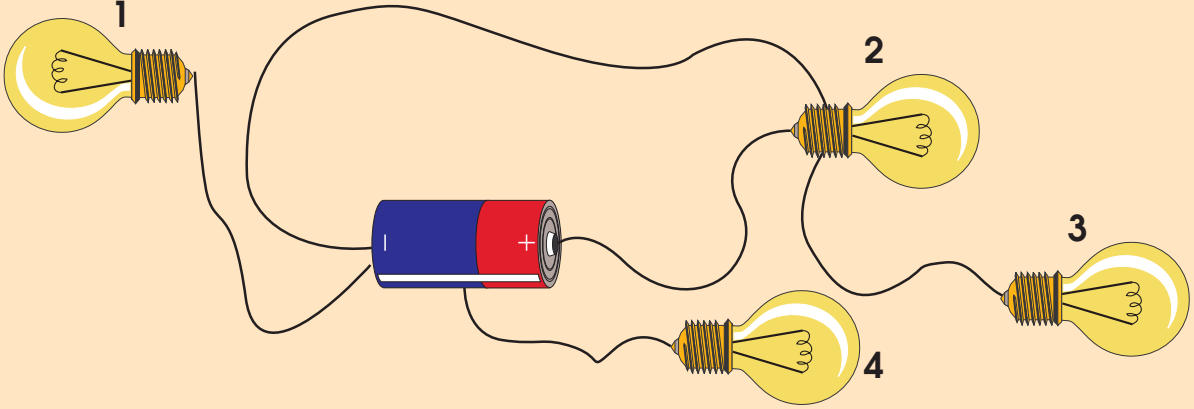


11.  
ETKİNLİK

## Işık Veren Ampulü Bulalım

Aşağıdaki devreyi inceleyerek soruları cevaplandıralım.



1. Işık vermeyen ampuller neden ışık vermedi?

.....

2. Işık veren ampulün sönməsi için ne yapmamız gerekir?

.....

12.  
ETKİNLİK

## Hangi Ampuller Işık Verir?

Pil ile ampul arasında kapalı bir devre kurulduğunda ampul ışık verir.

Aşağıdaki altı devreyi dikkatle inceleyelim. Buna göre hangi devrede ampul ışık verir? Hangisi ışık vermez? Her devrenin altına **ışık verir - ışık vermez** şeklinde yazalım.

